

Experiment # 1- Clock and Periodic Signal Generation

Sana SariNavaei
810199435

1.1

$$1.10 \text{ ns}$$

$$2.2 * N * \text{Delay}_{\text{inv}} = 19 \text{ ns}$$

$$N = 5$$

$$2 * N = 10$$

$$\text{Delay}_{\text{inv}} = 1.9 \text{ ns}$$

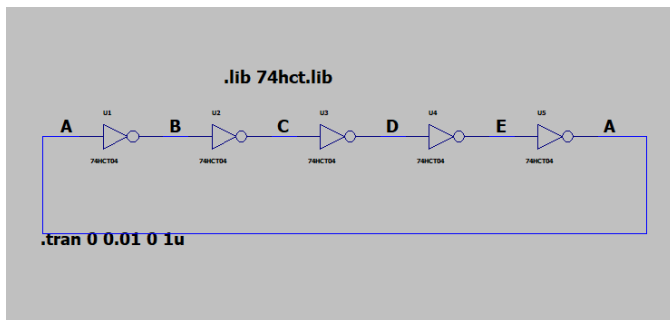


Fig. 1 ring oscillator

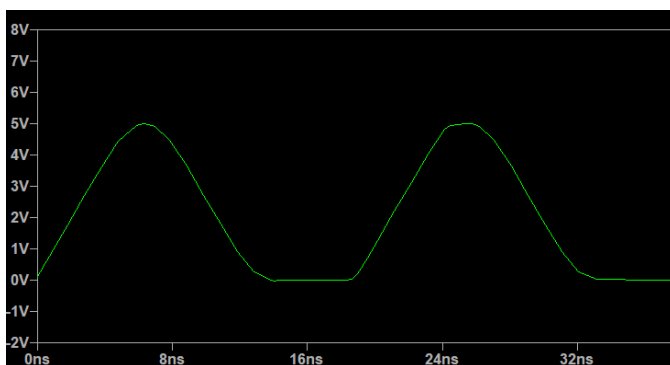


Fig. 2 waveform of the output

1.

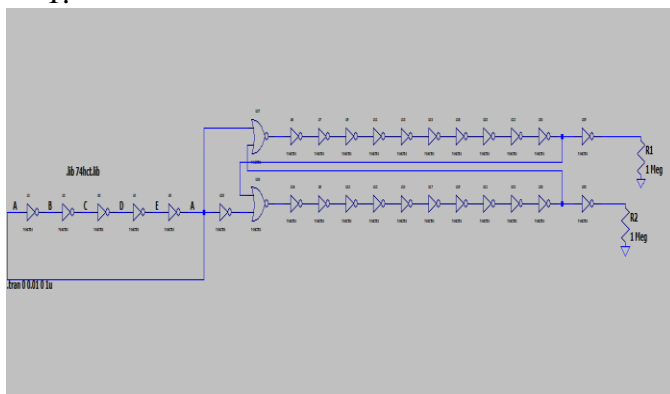


Fig. 3 Two-phase clock generator

2.

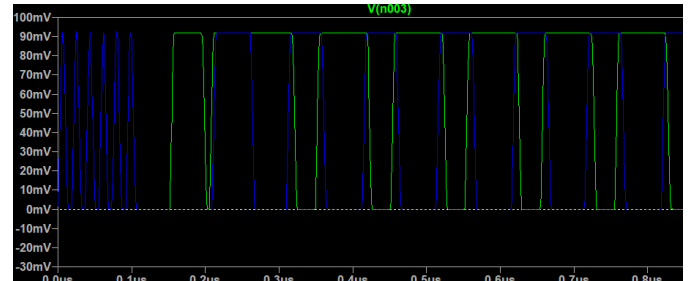


Fig. 4 output phase 1 and phase 2

1.2

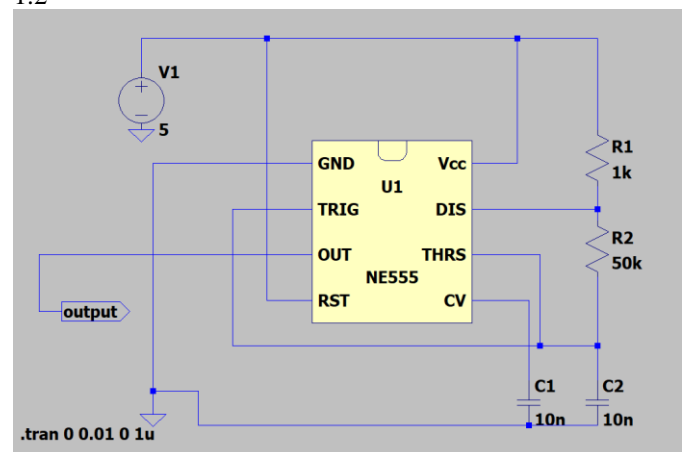


Fig. 5 LM555

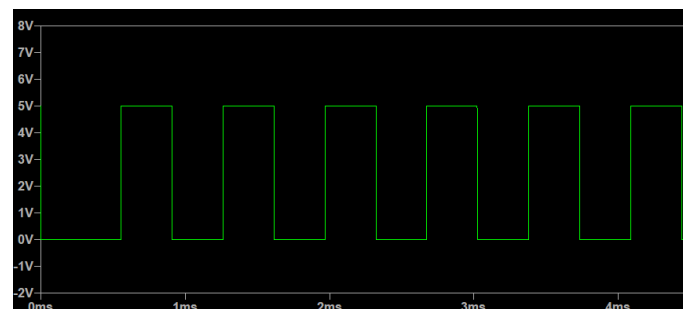


Fig. 6 waveform of the output

$$1. \text{ Clock frequency: } 1 / T$$

$$T = T_1 + T_2 = 0.693 * (R_1 + 2R_2) * C$$

$$= 0.693 * (101000) * 10 * 10^{-9}$$

$$= 0.699930 * 10^{-3} \text{ s}$$

$$\text{Clock frequency: } 1 / (0.699930 * 10^{-3})$$

$$= 1428.714$$

$$\begin{aligned} \text{Duty cycle: } & (R_1 + R_2) / (R_1 + 2R_2) \\ & = 51 / 101 \\ & = 50.49\% \end{aligned}$$

2. Clock frequency: $1 / T$
 $T = T_1 + T_2 = 0.693 * (R_1 + 2R_2) * C$
Duty cycle: $(R_1 + R_2) / (R_1 + 2R_2)$
If $R_2 = 1k\Omega$:
 $T = 0.693 * (3000) * 10 * 10^{-9}$
 $= 0.2079 * 10^{-4}s$
Clock frequency: $1 / (0.2079 * 10^{-4})$
 $= 48100.04$
Duty cycle: $2 / 3 = 66.67\%$

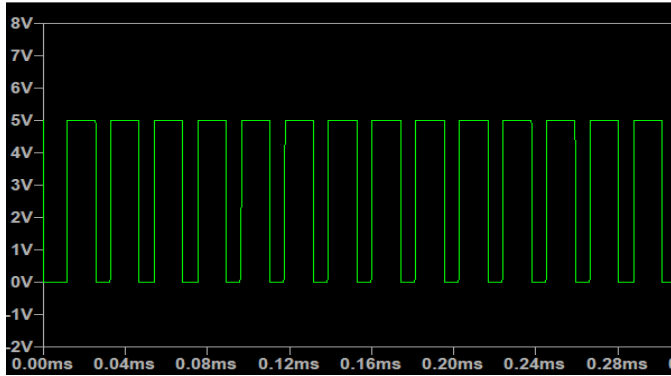


Fig. 7 $R_2 = 1k\Omega$

If $R_2 = 10k\Omega$:
 $T = 0.693 * (21000) * 10 * 10^{-9}$
 $= 0.14553 * 10^{-3}s$
Clock frequency: $1 / (0.14553 * 10^{-3}s)$
 $= 6871.435$
Duty cycle: $11 / 21 = 52.38\%$

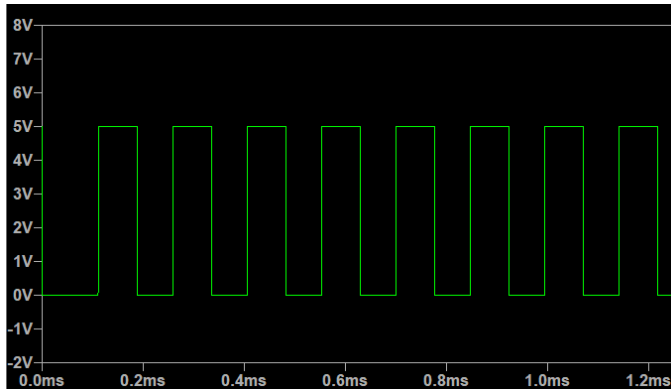


Fig. 8 $R_2 = 10k\Omega$

If $R_2 = 200k\Omega$:
 $T = 0.693 * (401000) * 10 * 10^{-9}$
 $= 0.277893 * 10^{-2}s$
Clock frequency: $1 / (0.277893 * 10^{-2}s)$
 $= 359.850$
Duty cycle: $201 / 401 = 50.12\%$

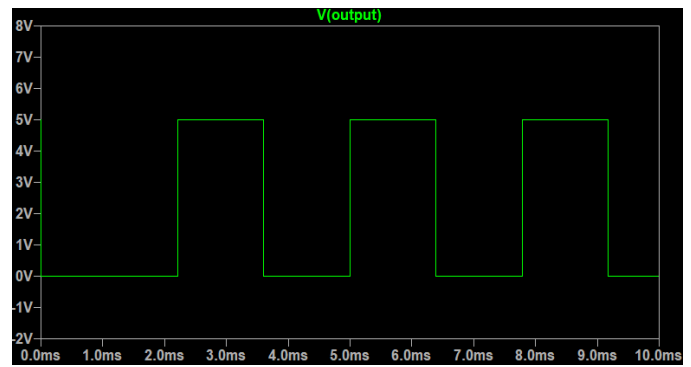


Fig. 9 $R_2 = 200k\Omega$

1.3
1.

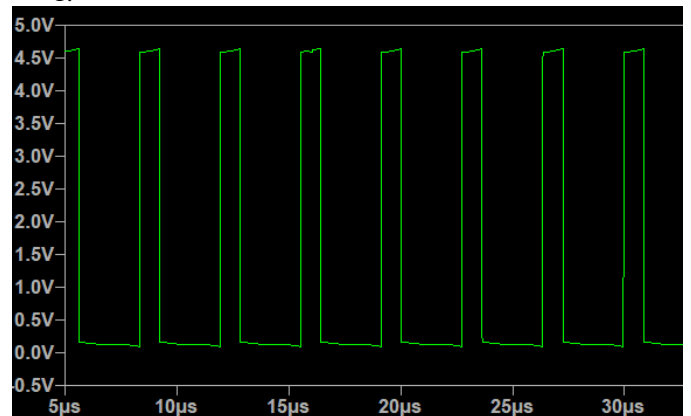


Fig. 10 waveform when $R = 470\Omega$

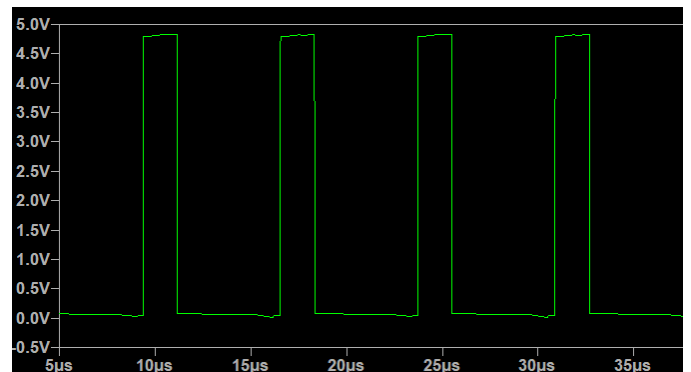


Fig. 11 waveform when $R = 1000\Omega$

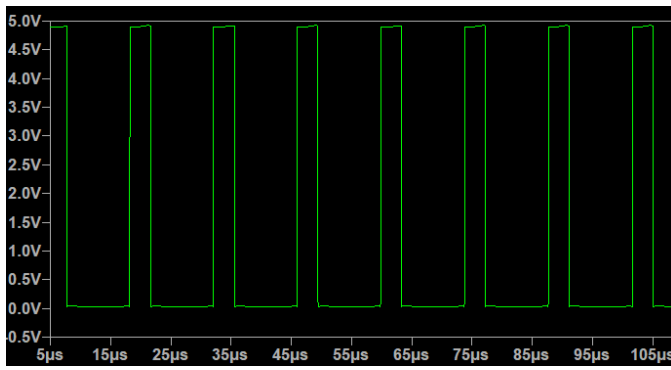


Fig. 12 waveform when $R = 2000\Omega$

2.

When $R = 470\Omega$:

$$T = 3.6\mu s$$

$$F = 1 / T = 1 / (3.6\mu s)$$

$$a = f * R * C = 1 / (3.6\mu s) * 470 * 10 * 10^{-9} = 1.305$$

When $R = 1000\Omega$:

$$T = 7.2\mu s$$

$$F = 1 / T = 1 / (7.2\mu s)$$

$$a = f * R * C = 1 / (7.2\mu s) * 1000 * 10 * 10^{-9} = 1.388$$

When $R = 1000\Omega$:

$$T = 14\mu s$$

$$F = 1 / T = 1 / (14\mu s)$$

$$a = f * R * C = 1 / (14\mu s) * 2000 * 10 * 10^{-9} = 1.428$$

2.1

$$T = 2 * 5 * \text{Delay}_{\text{inv}} = 19\text{ns}$$

$$\text{Ring oscillator frequency} = 1 / T$$

$$= 1 / (19 * 10^{-9}) = 5.26 * 10^7$$

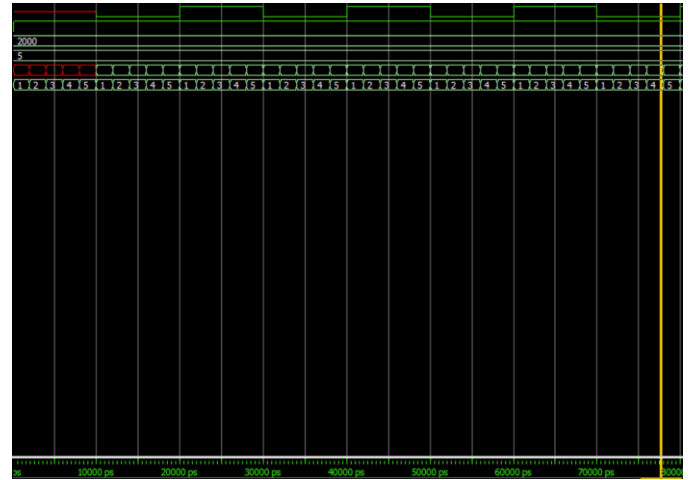


Fig. 13 waveforms of inputs and outputs

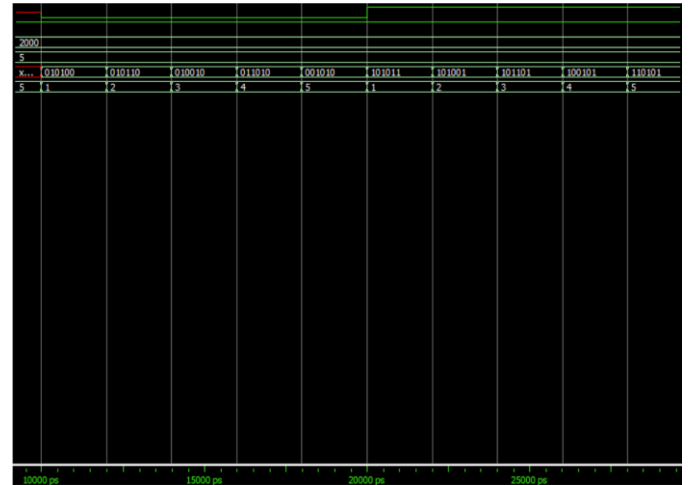


Fig. 14 waveforms of inputs and outputs

2.2

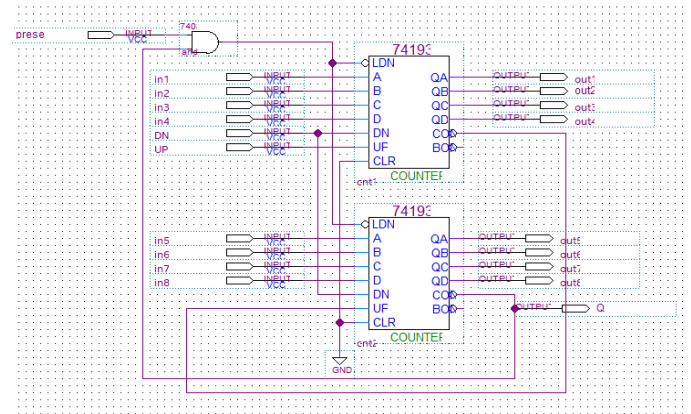


Fig. 15 Frequency divider

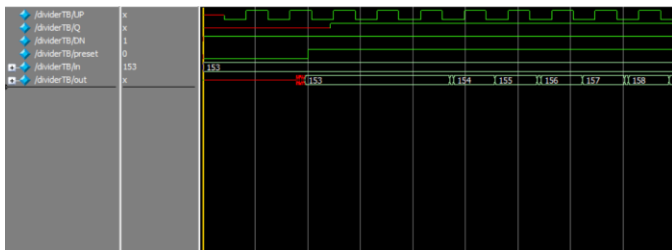


Fig. 16 Counter waveform

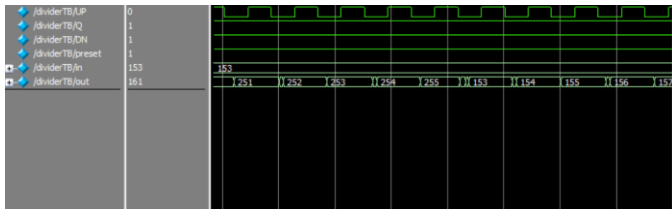


Fig. 17 Counter waveform

$\text{Delay}_{\text{inv}} = 1900\text{ps}$
 $T = 2 * N * \text{Delay}_{\text{inv}} = 19000\text{ps}$
 Frequency of input: $= 1 / 19000\text{ps} = 0.5263 * 10^8$
 $T_{\text{counter}} = 19000 * 103 = 1957000\text{ps}$
 Because every 4150ps \Rightarrow output = output + 1
 And total time is 19000 * 103ps
 Frequency of counter: $1 / T$
 $= 1 / 1957000\text{ps} = 0.5109 * 10^6$
 Compare frequencies:
 Frequency of counter * 103 = Frequency of input

2.3

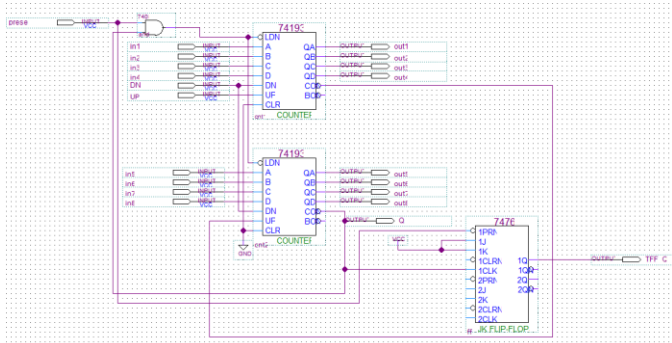


Fig. 18 counter with T Flip-Flop

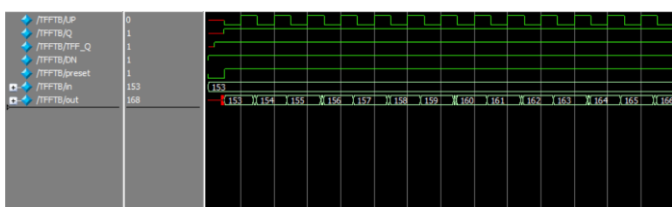


Fig. 19 output waveform T Flip-Flop

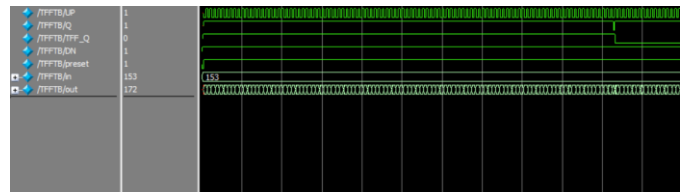


Fig. 20 output waveform T Flip-Flop

3.1

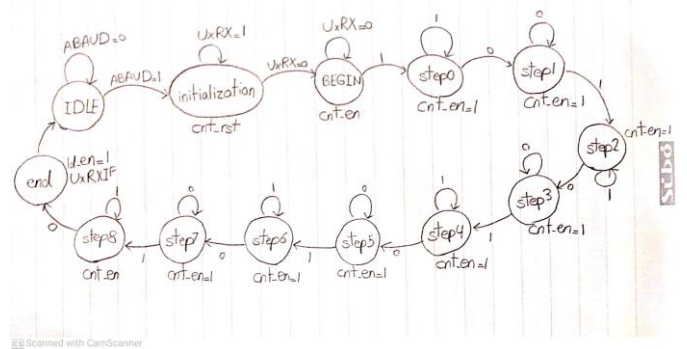


Fig. 21 state diagram of controller

3.4

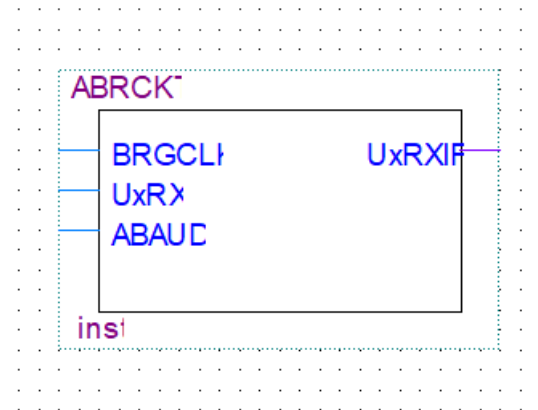


Fig. 22 schematic symbol for ABRCKT

3.6

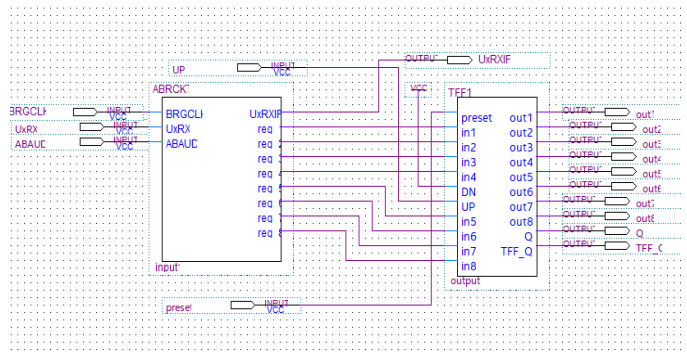


Fig. 23 BRGCLK block diagram